

NAME: Key

SECTION:

Refer to the circuit below for questions 1-4.

$$I: -34I_1 + 45 - (47+1)I_3 = 0$$

$$\Rightarrow I_3 = \frac{-34I_1 + 45}{48}$$

$$II: -34I_1 + (18+1)I_2 - 85 = 0$$


$$\Rightarrow I_2 = \frac{85 + 34I_1}{19}$$

$$III: I_3 = I_1 + I_2$$

$$\Rightarrow \frac{-34I_1 + 45}{48} = I_1 + \frac{85 + 34I_1}{19}$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{\frac{45}{48} - \frac{85}{19}}{1 + \frac{34}{48} + \frac{34}{19}}$$

$$\approx -1.01 \text{ Amp}$$

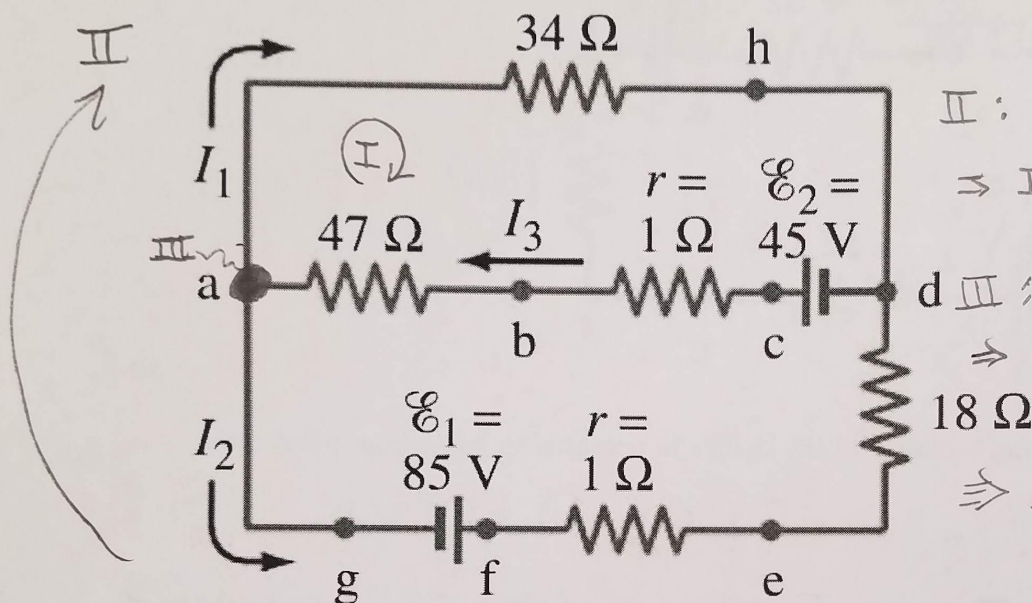
1. What value is closest to I_1 ? Sign is taken relative to depicted direction.

- a) 0.5A
- ☒ b) -1A
- c) +1A
- d) -0.5A
- e) +2A

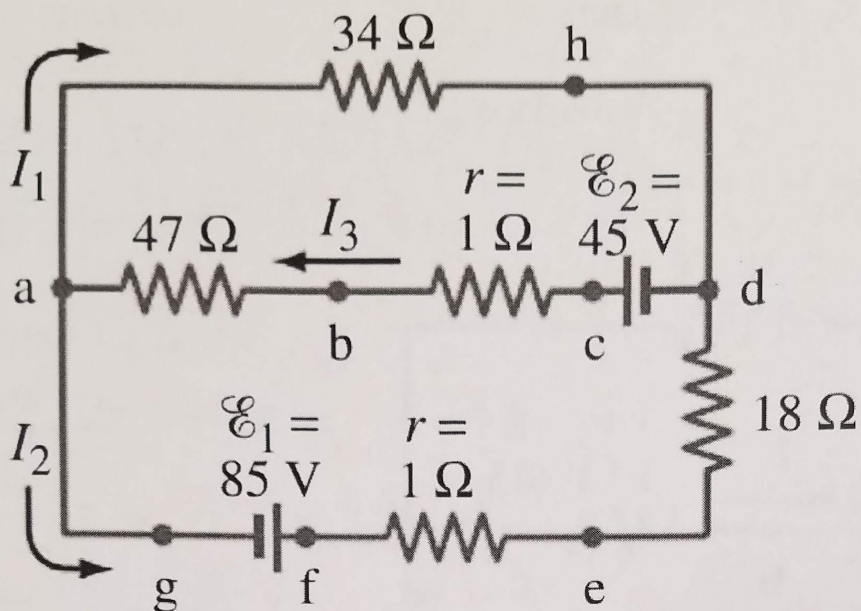1. What value is closest to I_2 ? Sign is taken relative to depicted direction.

- ☒ a) 2.5A
- b) -2.5A
- c) 1.7A
- d) -1.7A

$$I_2 = \frac{85 + 34(-1.01)}{19} \approx 2.66 \text{ A}$$



1. Which of the following is closest to the change in potential in going from point d to point a ?

☒ a) -34V

b) +34V

c) -16V

d) +48V

e) +2V

$$V_{d \rightarrow a} = -I_3(48 \Omega) + 45 \text{ Volts}$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = 2.66 - 1.01 \approx 1.65$$

$$V_{d \rightarrow a} = -1.65(48) + 45 \approx -34.2 \text{ Volts}$$

1. Which of the following is closest to the terminal voltage of the 85V battery?

a) 84V

☒ b) 82V

c) 78V

d) 62V

e) 96V

$$V_{\text{Terminal } 85 \text{ V}} = V_{g \rightarrow e} = 85 \text{ Volts} - I_2(1 \Omega)$$

$$= 85 - 2.66 = 82.34 \text{ Volts}$$